

Tabel 06. *Jobsheet* pengoperasian media

	SMK MUHAMMADIYAH 1 JATINOM		
	JOB SHEET SISTEM PENERANGAN DAN LAMPU ISYARAT SEPEDA MOTOR HONDA MEGAPRO		
	TSM	SISTEM PENERANGAN SEPEDA MOTOR SUMBER DC	90 MENIT
	No. JST/OTO 001		Hal 1 dari 2

I. Kompetensi

1. Memahami sistem penerangan sepeda motor dengan sumber DC

II. Sub Kompetensi

Setelah melakukan praktik sistem penerangan sepeda motor ini, diharapkan siswa :

1. Dapat menjelaskan cara kerja sistem penerangan sepeda motor.

2. Dapat merangkai sistem penerangan sepeda motor dengan benar.

3. Dapat memeriksa dan menentukan kondisi komponen sistem penerangan sepeda motor.

III. Alat dan Bahan

1. *Training object* sistem penerangan sepeda motor.

2. Kabel rangkaian.

3. Baterai.

4. Multimeter.

IV. Keselamatan Kerja

1. Meletakkan *training object* ditempat yang aman.

2. Menggunakan alat sesuai dengan fungsinya.

3. Pastikan rangkaian terpasang dengan benar mengikuti wiring diagram.

4. Pegang kepala kabel pada saat melepas dan merangkai pada media agar kabel tidak lepas dari kepalanya.

5. Menjaga keselamatan dan kesehatan kerja bagi personil dan lingkungan kerja.

V. Langkah Kerja

1. Persiapan

a. Mempersiapkan training object, alat dan bahan yang akan digunakan.

b. Melakukan pengecekan kelengkapan komponen-komponen pada *training object*.

c. Memasang baterai pada *training object*.

2. Sistem Penerangan

a. Mempelajari rangkaian dan cara kerja sistem penerangan sepeda motor.

b. Memeriksa kondisi komponen sistem penerangan sepeda motor.

3. Akhir Praktik

a. Membersihkan alat dan tempat kerja serta mengembalikan alat dan bahan praktik.

b. Buatlah laporan praktik saudara dan simpulkan hasilnya.

VI. Lampiran

SISTEM PENERANGAN SEPEDA MOTOR

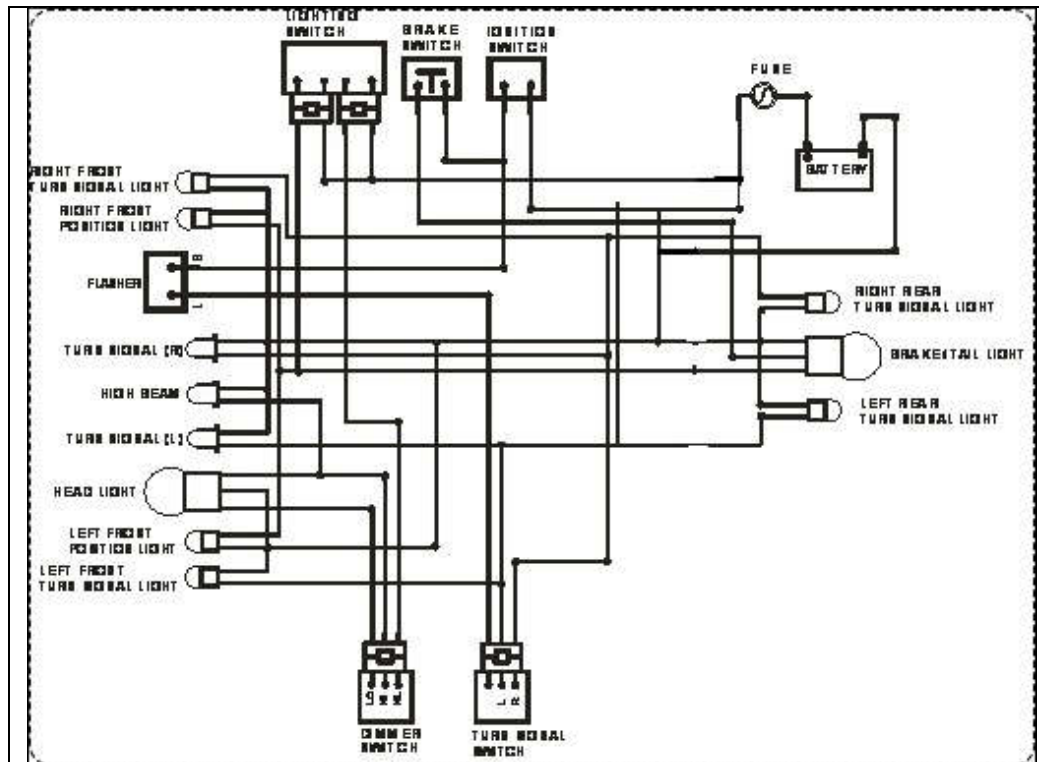


Diagram sistem lampu kepala dan lampu kota sepeda motor Honda Megapro

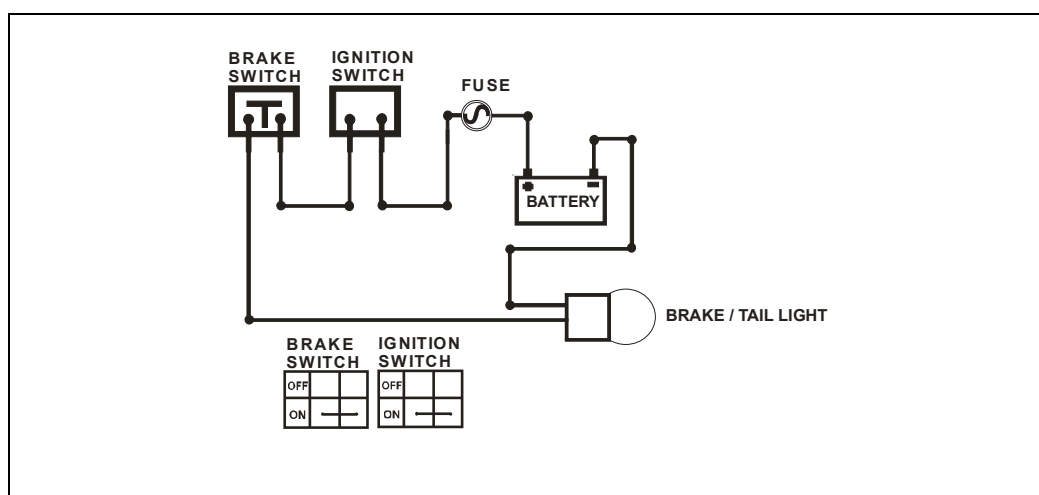


Diagram sistem rem sepeda motor Honda Megapro

