Lampiran 5

Kisi-kisi Penilaian LP-01 Produk

(Posstest Kognitif)

Nilai/ Nomor soal	1	2	3	4	5	6
4	jika siswa menjawab benar poin a dan b sesuai kunci jawaban	jika siswa menjawab benar dimana arus tak hingga (short circuit) di cabang tanpa hambatan dan cabang lain sama dengan nol, serta dapat menjelaskan alasannya dengan benar.	jika siswa menjawab benar untuk rangkaian seri dan paralel serta dapat menejelaskan alasannya dengan benar.	jika siswa menjawab dengan benar dan menjelaskan alasannya dengan benar	jika siswa menjawab benar minimal 4 dari 5 rangkaian dan menjelaskan alasannya dengan benar.	jika siswa memilih 4 kabel yang tepat, dapat menjelaskan alasannya dengan benar, dan mampu menggambar bagan aliran arusnya dengan benar.
3	jika siswa menjawab benar poin a atau b saja	jika siswa menjawab benar namun tak dapat menejelaskan alasannya	a. jika siswa menjawab benar untuk rangkaian seri dan paralel namun tidak dapat menjelaskan alasan dengan benar. b.jika siswa menjawab benar salah satu jenis rangkaian dan	jika siswa menjawab benar namun alasannya kurang tepat	jika siswa benar 2 atau 3 rangkaian dan dapat menjelaskan alasannya dengan benar	jika siswa dapat memilih 2 dari 4 kabel yang tepat, dapat menjelaskan alasan, dan dapat menggambarkan aliran arusnya (minimal 2 dari 4) dengan dengan benar.

Lampiran 5

			dapat menjelaskan alasannya, sedangkan jenis rangkaian lain salah			
2	jika siswa menjawab namun kurang benar	jika siswa tidak dapat menjawab dengan benar maupun menjelaskan alasannya	jika siswa tidak dapat menjawab dan menjelaskan dengan benar	jika siswa salah dan alasannya pun kurang tepat	jika siswa hanya dapat menjawab 1 rangkaian benar maupun alasan kurang tepat	jika siswa kurang tepat dalam menentukan kabel yang harus dipotong, tidak dapat menjelaskan alasan maupun gambar aliran arusnya.
1	jika siswa tidak menjawab	jika siswa tidak menjawab	jika siswa tidak menjawab	jika siswa tidak menjawab	jika siswa tidak menjawab dengan benar atau tidak menjawab soal	jika siswa tidak menjawab